




# Práctica 6

MIPS multiciclo

# Introducción al diseño de un procesador


## Tipo R:

aritmético-lógicas

 


## Tipo I:

con memoria  
salto condicional

 

## Tipo J:

salto incondicional

 


El significado de los campos es:

- **op**: identificador de instrucción
- **rs, rt, rd**: identificadores de los registros fuentes y destino
- **shamt**: cantidad a desplazar (en operaciones de desplazamiento)
- **funct**: selecciona la operación aritmética a realizar
- **inmediato**: operando inmediato o desplazamiento en direccionamiento a registro-base
- **dirección**: dirección destino del salto


# Procesador mult ciclo

- **Instrucciones con referencia a memoria:**
  - lw rt, inmed(rs)  $rt \leftarrow \text{Memoria}(rs + \text{SignExt}(\text{inmed}))$ ,  $PC \leftarrow PC + 4$
  - sw rt, inmed(rs)  $\text{Memoria}(rs + \text{SignExt}(\text{inmed})) \leftarrow rt$ ,  $PC \leftarrow PC + 4$
- **Instrucciones aritmético-lógicas con operandos en registros:**
  - add rd, rs, rt  $rd \leftarrow rs + rt$ ,  $PC \leftarrow PC + 4$
  - sub rd, rs, rt  $rd \leftarrow rs - rt$ ,  $PC \leftarrow PC + 4$
  - and rd, rs, rt  $rd \leftarrow rs \text{ and } rt$ ,  $PC \leftarrow PC + 4$
  - or rd, rs, rt  $rd \leftarrow rs \text{ or } rt$ ,  $PC \leftarrow PC + 4$
  - slt rd, rs, rt ( si (  $rs < rt$  ) entonces (  $rd \leftarrow 1$  )  
en otro caso (  $rd \leftarrow 0$  ) ),  $PC \leftarrow PC + 4$
- **Instrucciones de salto condicional:**
  - beq rs, rt, inmed si (  $rs = rt$  ) entonces (  $PC \leftarrow PC + 4 + 4 \cdot \text{SignExp}(\text{inmed})$  )  
en otro caso  $PC \leftarrow PC + 4$


# Diseño de la ruta de datos multiciclo

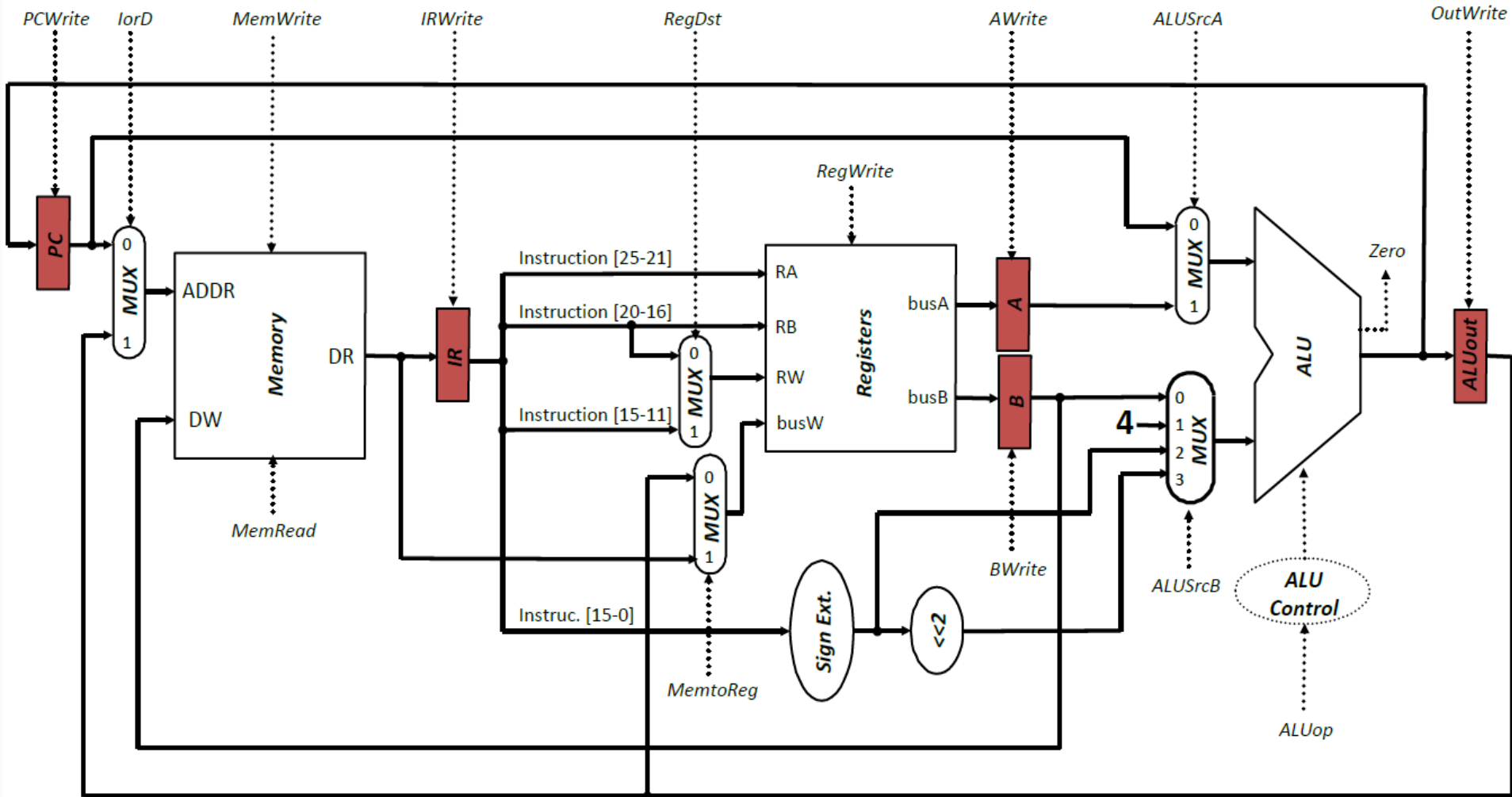

# Diseño del controlador multiciclo

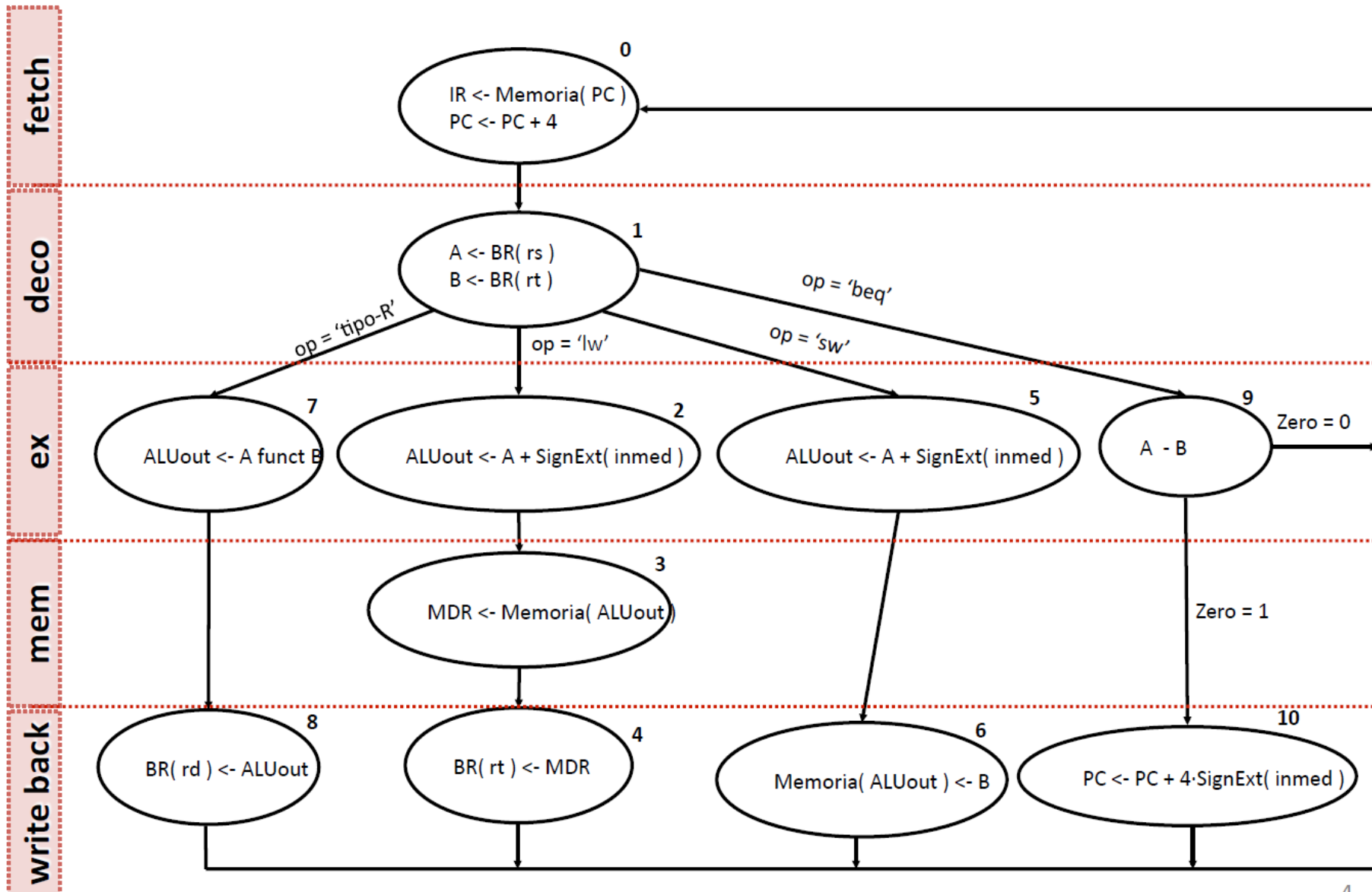

# Multicycle Control Unit design

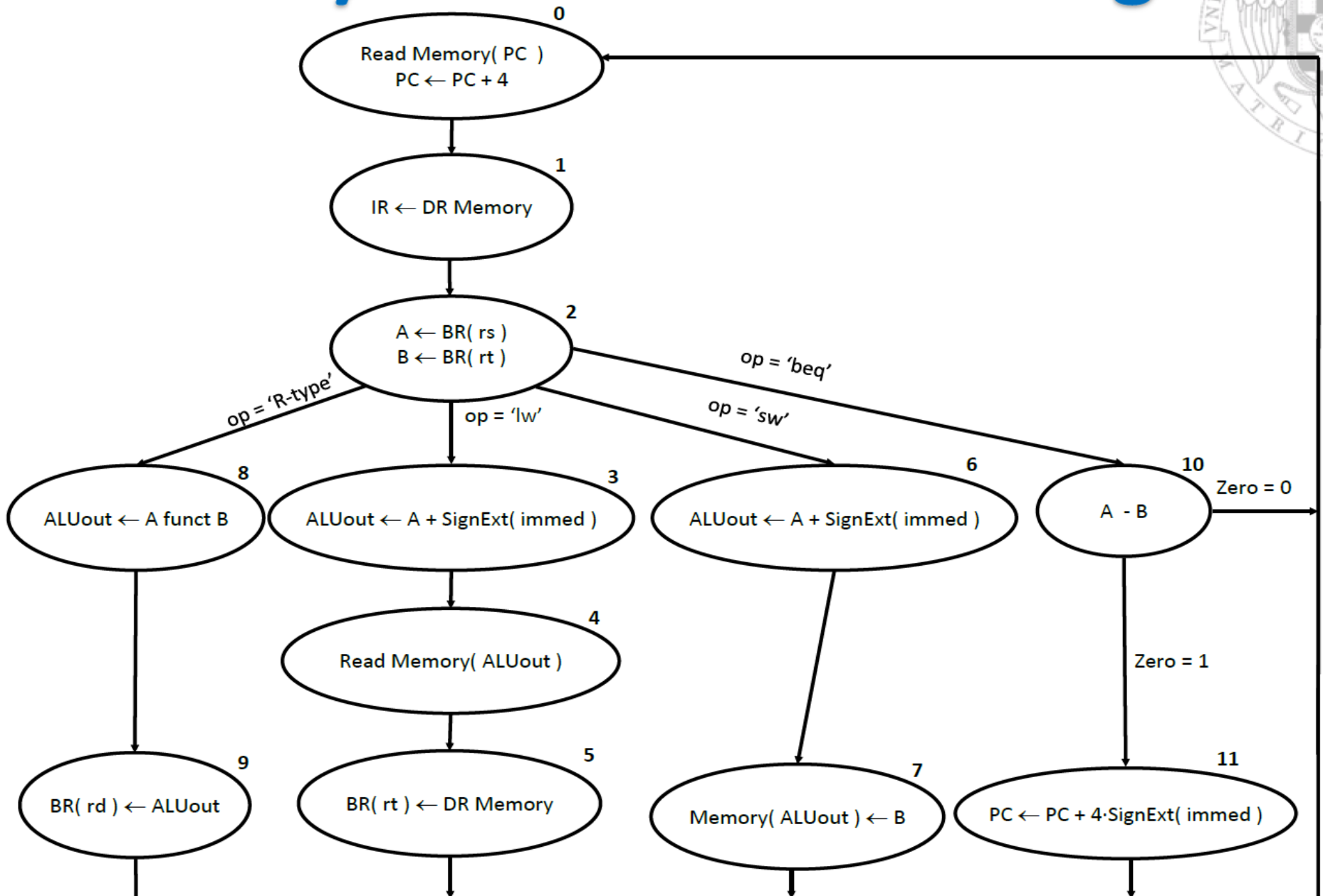

# Diseño del controlador multiciclo

Tabla de verdad del controlador

Estado actual	op	Zero	Estado siguiente	IRWrite	PCWrite	AWrite	BWrite	ALUSrcA	ALUSrcB	ALUOp	OutWrite	MemWrite	MemRead	lorD	MDRWrite	MemtoReg	RegDest	RegWrite
0000	XXXXXX	X	0001	1	1			0	01	00 (add)		0	1	0				0
0001	100011 (lw)	X	0010	0	0	1	1					0	0					0
0001	101011 (sw)	X	0101															
0001	000000 (tipo-R)	X	0111															
0001	000100 (beq)	X	1001															
0010	XXXXXX	X	0011	0	0			1	10	00 (add)	1	0	0					0
0011	XXXXXX	X	0100	0	0							0	1	1	1			0
0100	XXXXXX	X	0000	0	0							0	0			1	0	1
0101	XXXXXX	X	0110	0	0		0	1	10	00 (add)	1	0	0					0
0110	XXXXXX	X	0000	0	0							1	0	1				0
0111	XXXXXX	X	1000	0	0			1	00	10 (funct)	1	0	0					0
1000	XXXXXX	X	0000	0	0							0	0			0	1	1
1001	XXXXXX	0	0000	0	0			1	00	01 (sub)		0	0					0
1001	XXXXXX	1	1010															
1010	XXXXXX	X	0000	0	1			0	11	00 (add)		0	0					0




# Instrucción move

## ■ Añadir instrucción move con inmediato:

– mv rt, #inmed     $rt \leftarrow \text{SignExt}(\text{inmed}), PC \leftarrow PC + 4$

**Tipo I:**

con memoria  
salto condicional

 


- Código de operación: “010000”

## ■ Añadir instrucción move con registro:

– mv rt, rs                     $rt \leftarrow rs, PC \leftarrow PC + 4$

**Tipo I:**

con memoria  
salto condicional

 

- Código de operación: “010010”






# Instrucción jump (salto incondicional)
 
## ■ Añadir instrucción jump:

– j dir       $PC \leftarrow "00000000" \& dir$



- Código de operación: "000010"

- **Modificar el programa dado utilizando la instrucción de salto incondicional**
- **Probar en FPGA que el resultado mostrado por los displays es correcto para los valores introducidos**



# Mostrar R3 por displays 7 segmentos

- **Mostrar por los displays 7 segmentos de la placa extendida el contenido del registro R3**
  - Este registro es el que utilizaremos en nuestros programas para almacenar el resultado
  - Se mostrarán los 4 bits menos significativos en el display de menor peso y los 4 bits siguientes en el otro display

**Aclaración:** No se trata de crear una nueva instrucción, simplemente hay que mostrar el contenido del registro R3 por los displays de 7 segmentos.

- **Probar en FPGA que el resultado mostrado por los displays es correcto**

# Modo depuración



- **Añadir la funcionalidad de depuración instrucción a instrucción:**
  - Mostrar en el display 7 segmentos de la placa superior el resultado de  $((PC - 4) \text{ módulo } 4)$  ó  $(PC[31:2] - 1)$
  - Mediante uno de los SW de la placa extendida se seleccionará el modo de funcionamiento:
    - Normal: el programa se ejecuta como hasta ahora instrucción a instrucción sin esperas
    - Depuración: el programa se detiene al comienzo de cada instrucción (estado S1) y permanece así hasta que se presione un pulsador
- **Probar en FPGA que el resultado mostrado por los displays es correcto para los valores introducidos**

# Instrucción lectura switches




## ■ Añadir instrucción lectura switches (SW):

- lsw rt, #inmed      si (inmed = 0)  $rt \leftarrow \text{SignExt}(\text{SW placa extendida}[3:0])$ ,  $PC \leftarrow PC + 4$   
                            en otro caso  $rt \leftarrow \text{SignExt}(\text{SW placa superior}[3:0])$ ,  $PC \leftarrow PC + 4$

### Tipo I:

con memoria  
salto condicional

 

- Código de operación: “010001”

- **Modificar el programa dado para que un operando se lea del SW superior y el otro del SW de la placa extendida**
- **Probar en FPGA que el resultado mostrado por los displays es correcto para los valores introducidos**